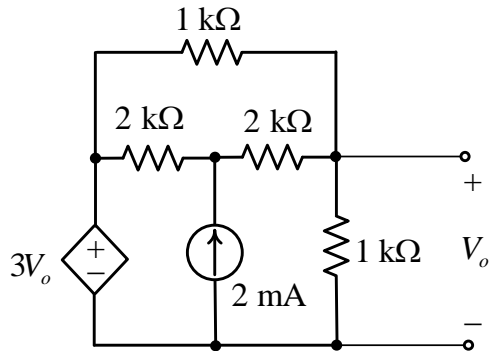
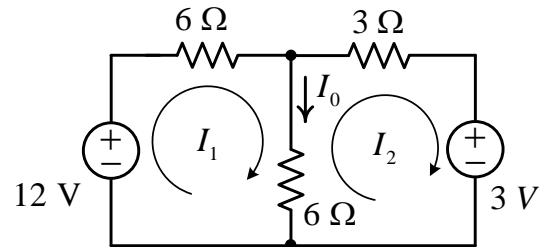


- 1) 滿分 130 分，考試時間 2 小時。
- 2) 答案應有正確之數值與單位。
- 3) 可使用計算器，但不得使用電腦、行動電話等通訊器材。不得參閱任何書本及筆記。
- 4) 請確實遵守考試規則，違反考試規則者依本校校規處置。

1. Find  $V_o$  in the network of **Fig. 1** using *nodal analysis*. (20 %)
2. In the circuit of **Fig. 2**, find the mesh currents  $I_1$  and  $I_2$ . Also find the branch current  $I_0$ . (20 %)

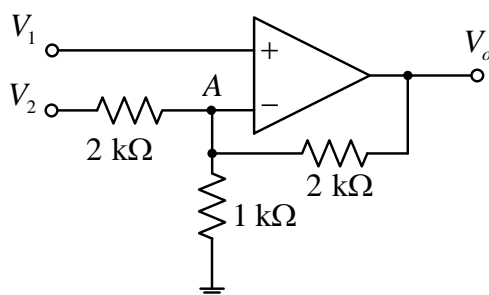


**Fig. 1**

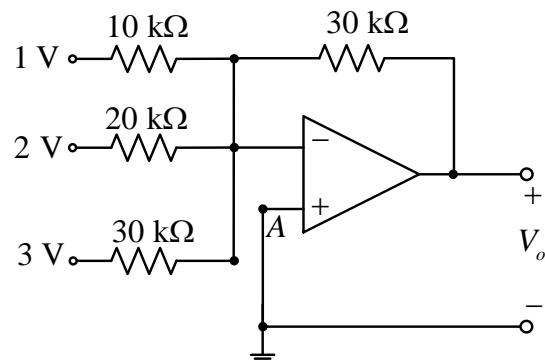


**Fig. 2**

3. In the circuit of **Fig. 3**, if  $V_1=3V$  and  $V_2=9V$ , find the amplifier's output  $V_o$ . (20 %)
4. In the circuit of **Fig. 4**, find the amplifier's output  $V_o$ . (20 %)

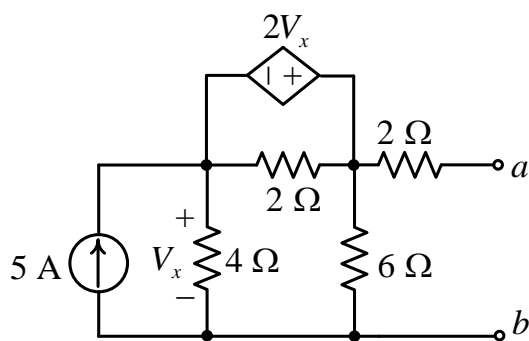


**Fig. 3**

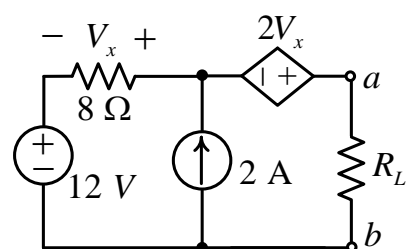


**Fig. 4**

5. Find the Thévenin equivalent circuit ( $V_{th}$  and  $R_{th}$ ) at the terminals  $a$  and  $b$  of the circuit shown in **Fig. 5**. (20 %)
6. Find the value of  $R_L$  in **Fig. 6** for maximum power transfer, and the maximum power that can be delivered to  $R_L$ . (30 %)

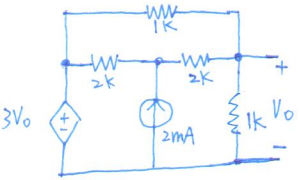


**Fig. 5**



**Fig. 6**

1.




$$\frac{3V_0 - V_1}{2} + 2 = \frac{V_1 - V_0}{2} \dots \textcircled{1}$$

$$\frac{3V_0 - V_0}{1} + \frac{V_1 - V_0}{2} = \frac{V_0}{1} \dots \textcircled{2}$$

① + ② ⇒ 3V<sub>0</sub> = -2

V<sub>0</sub> = -0.67 V

2.

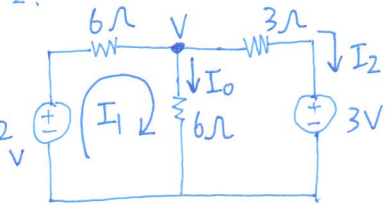

$$\frac{V-12}{6} + \frac{V}{6} + \frac{V-3}{3} = 0$$

$$V-12+V+2V-6=0$$

$$4V=18$$


$$V=4.5$$

$$I_0 = \frac{4.5}{6} = 0.75 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{4.5-3}{3} = 0.5 \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 + I_2 = 1.25 \text{ A}$$

3.

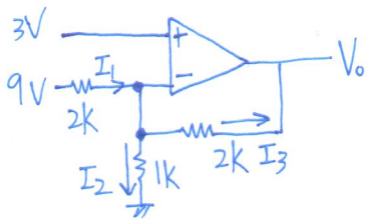


$$I_1 = \frac{9-3}{2} = 3 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{3}{1} = 3 \text{ mA}$$

$$I_3 + I_2 = I_1 \Rightarrow I_3 = 0 \text{ mA}$$

$$V_0 = -I_3 \cdot 2 + I_2 \cdot 1 = 3 \text{ V}$$

4.

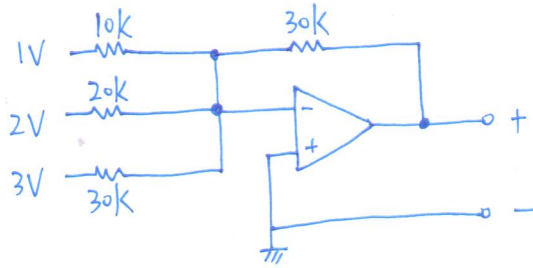


$$V_0 = -\left(\frac{30}{10} \times 1 + \frac{30}{20} \times 2 + \frac{30}{30} \times 3\right)$$

$$= -(3+3+3)$$

$$= -9 \text{ V}$$

5.

超節點

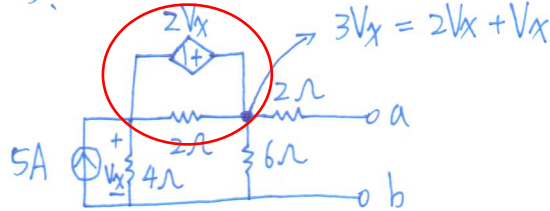

$$3V_x = 2V_x + V_x$$

$$5 + \frac{-V_x}{4} + \frac{-2V_x}{2} + \frac{-3V_x}{6} = 0$$

$$V_x = \frac{20}{3}$$

$$V_{th} = 3V_x = 20 \text{ V}$$

R<sub>th</sub>:



$$\begin{cases} 5 + I = \frac{V_x}{4} - \frac{2V_x}{2} \\ \frac{-2V_x}{2} = I + \frac{3V_x}{6} + \frac{3V_x}{2} \end{cases}$$

$$-V_x = \frac{V_x}{4} - V_x - 5 + \frac{V_x}{2} + \frac{3V_x}{2}$$


$$V_x = \frac{20}{9}$$

$$I = 3 \times \frac{20}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{10}{3} \text{ A} = I_{th}$$

$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_{th}}$$


$$= \frac{20}{\frac{10}{3}} = 6 \Omega$$

6.

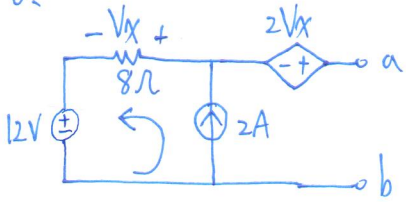

$$V_x = 16 \text{ V}$$
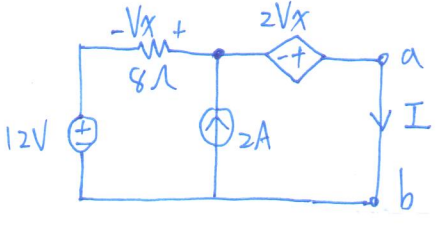
$$V_{ab} = 3V_x + 12 = 48 + 12 = 60 \text{ V} = V_{th}$$



$$V_x = -2V_x - 12, \quad V_x = -4$$

$$2 + \frac{12 + 2V_x}{8} = I, \quad \Rightarrow I = 2 + 0.5 = 2.5 \text{ A} = I_{th}$$

$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_{th}} = \frac{60}{2.5} = 24 \Omega$$

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4 \times R_{th}} = \frac{60 \times 60}{4 \times 24} = \underline{\underline{37.5 \text{ W}}}$$